

# 아두이노 기초편





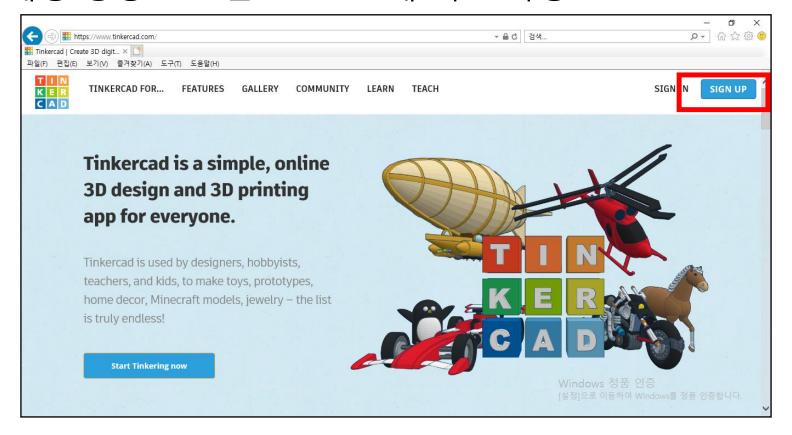
## TinkerCAD



https://www.tinkercad.com/ 팅커링 시작-계정 생성-로그인-Circuits-새 회로 작성








# TinkerCAD




팅커링 시작-계정 생성-로그인-Circuits-새 회로 작성

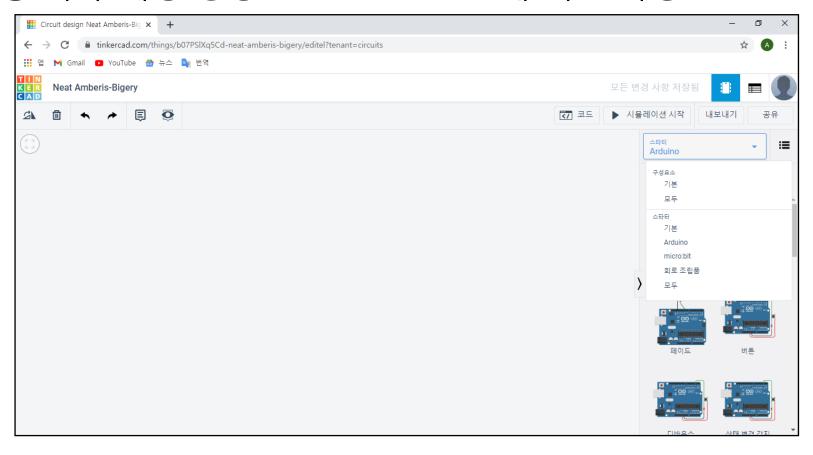







# Electric Components MECHA

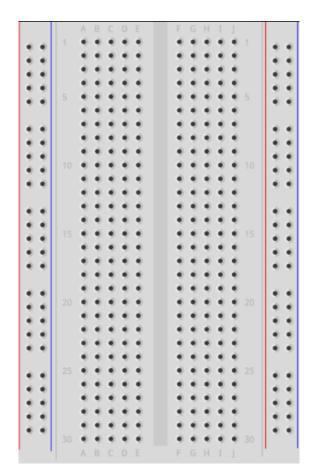

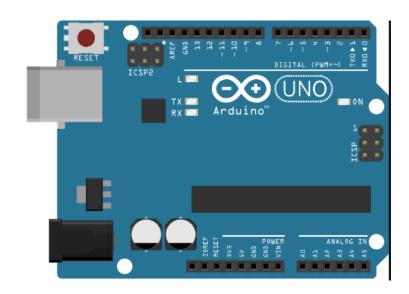

Arduino UNO

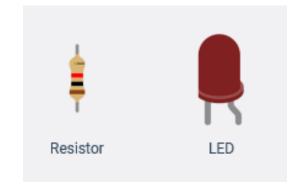

**Basic Components** 








## UNO Board



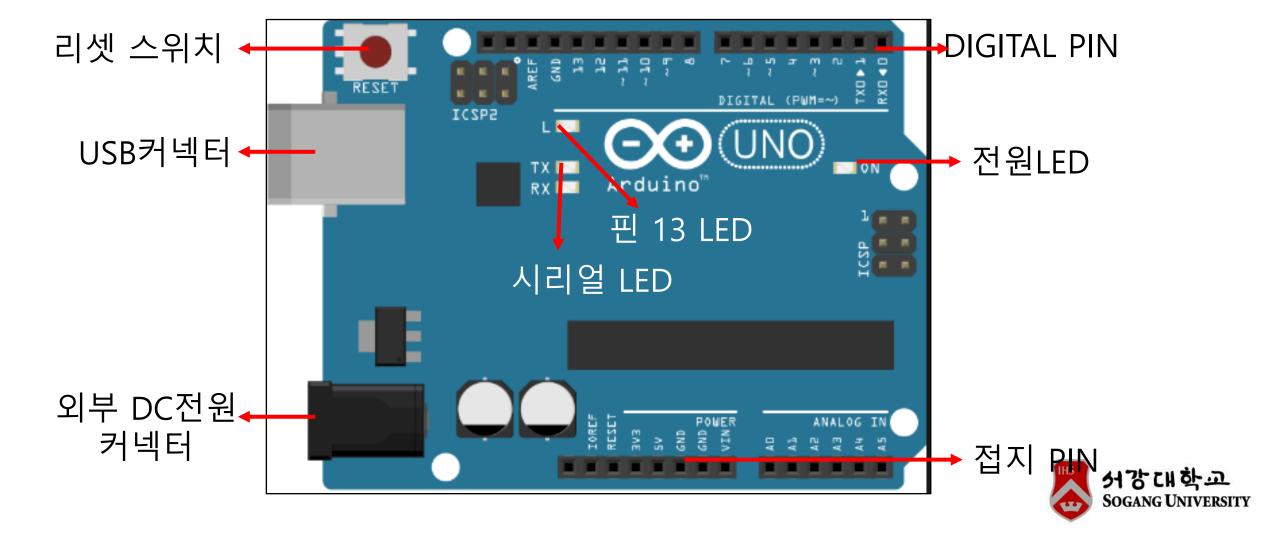





## Breadboard



#### Wire Connection Diagram

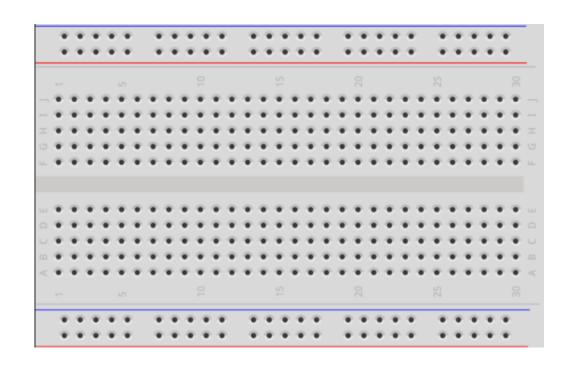

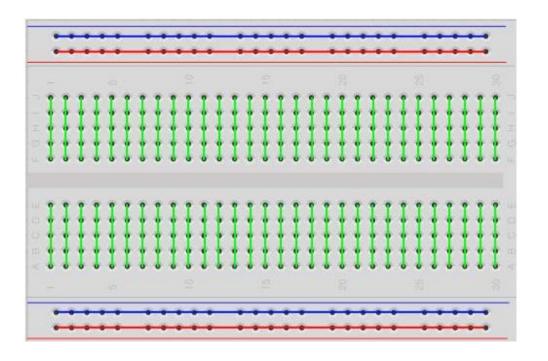






# **Basic Circuits**



#### Q. 올바른 회로연결법인가?

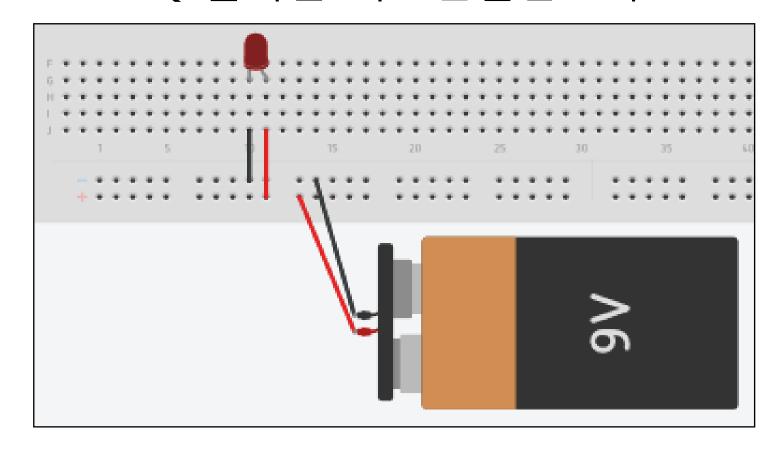






# Ohm's Law



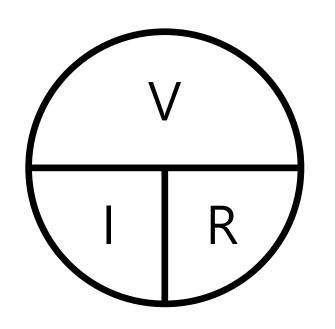

$$I = \frac{V}{R}$$








# **Basic Circuits**



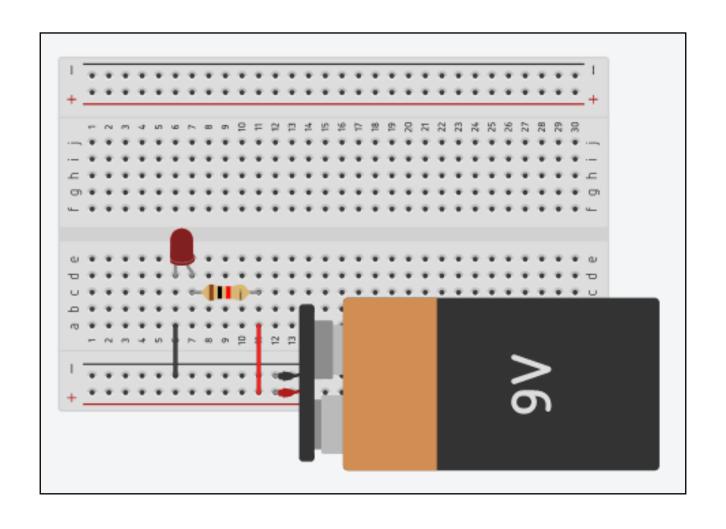







# Blink



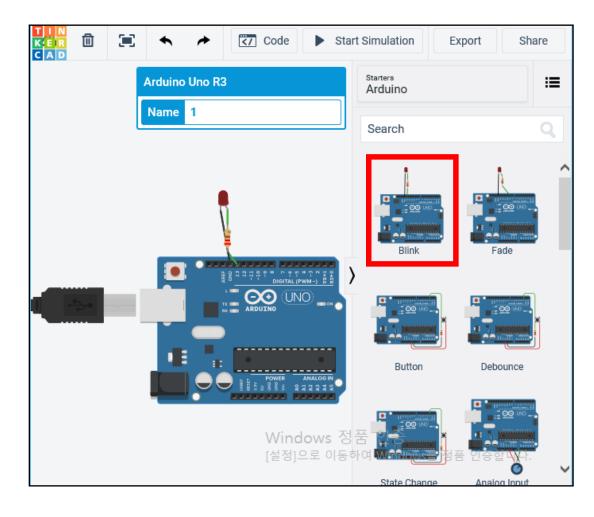

Blink 클릭-왼쪽 바탕 클릭

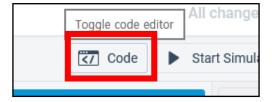


Code-문자 클릭





# Blink



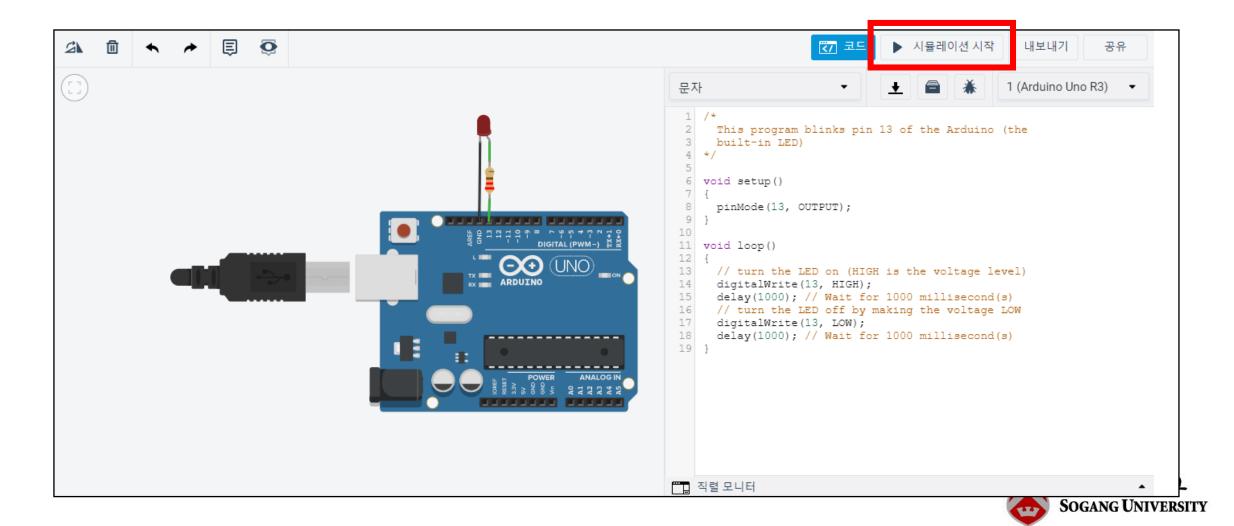



## Blink



```
      ③ Blink | 아두이노 1.8.5
      - □ X

      파일 편집 스케치 둘 도움말

      ❷

      Blink
```

핀 번호 정의 (13번 핀)

LED불 켜짐 1초 대기 LED불 꺼짐 1초 대기

LED불 켜짐 1초 대기 LED불 꺼짐 1초 대기 ....(무한반복)

우리가 쓰는 Arduino Uno 보드인 경우 LED\_BUILTIN은 13번핀 에 초기화되어 있다..





# Terminologies



```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                                   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);
                                    // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
                                     // wait for a second
```

A

B





# For Loop Iteration



```
for문을 이용한 코드
무엇을 나타내는 코드인가??
예상해보자.
```


```
void loop() {
for (int i = 2; i < 8; i++)
   digitalWrite(i, HIGH); // turn the pin on:
   delay(timer); // timer(ms)의 시간 간격을 둠.
   digitalWrite(i, LOW); // turn the pin off:
for (int i = 7; i > = 2; i--)
   digitalWrite(i, HIGH);
   delay(timer);
   digitalWrite(i, LOW);
```




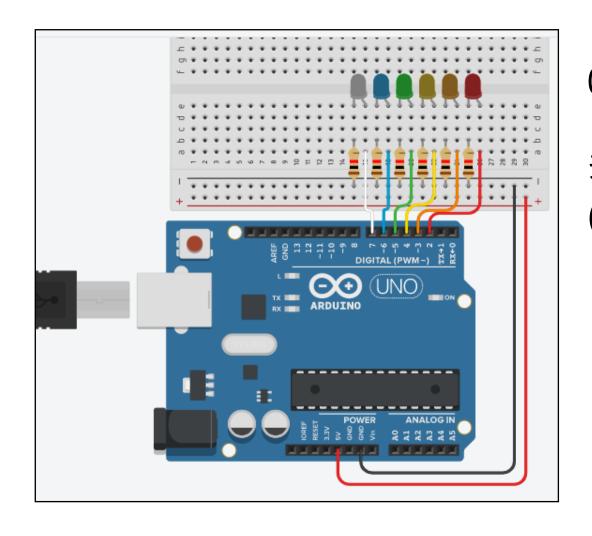
# For Loop Iteration Sogang University Robotics Team





0.5초(500ms) 간격으로 2 번~7번핀에 연결된 LED를 켜고 끔 (234567,765432 순서)





# Next Seminar



DC motor 속도 방향 제어









# Reference Books



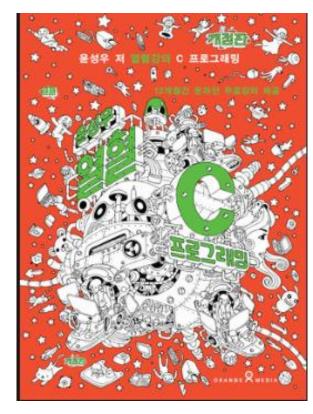

열혈C프로그래밍/윤성우 로욜라도서관에 있습니다!

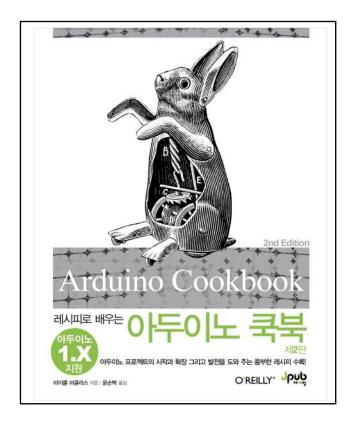

레시피로 배우는 아두이노 쿡북/ 마이클 마골리스 Sogang Universit

